



中山大學 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

计算机组成原理实验

授课老师：吴炜滨

➤ 快速加法器设计实验1

- 8位可控加减法器
- 4位先行进位电路

■ 本次实验报告提交时间

- 周二教学班：11月8号凌晨0点前（第11周周二）
- 周四教学班：11月10号凌晨0点前（第11周周四）

实验目的



- 验证串行加法器逻辑实现
 - 能设计8位可控加减法电路
- 掌握快速加法器逻辑实现
 - 能设计4位先行进位电路

■ 实验涉及子电路


- 8位可控加减法器（子电路1，需完成）
- 4位先行进位74182（子电路2，需完成）

子电路1： 8位可控加减法器



■ 一位全加器

 - S_i : 和数
- C_{out} : 高位进位输出
- C_{in} : 低位进位输入
- X_i, Y_i : 操作数
- $S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{in}$
- $C_{out} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_{in}$




子电路1： 8位可控加减法器



■ $n+1$ 位加法器

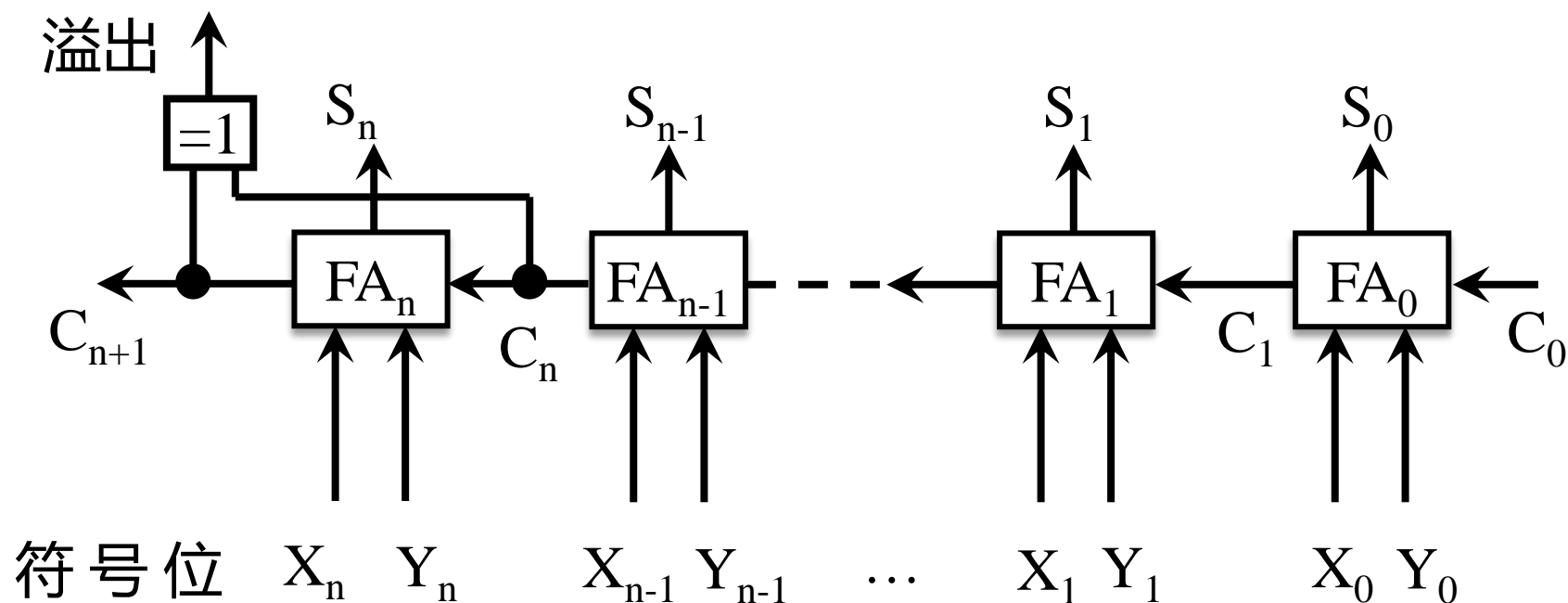- 最高位为符号位
- 溢出判断
 - 数值最高位的进位 \oplus 符号位的进位




子电路1： 8位可控加减法器



■ $n+1$ 位加法器

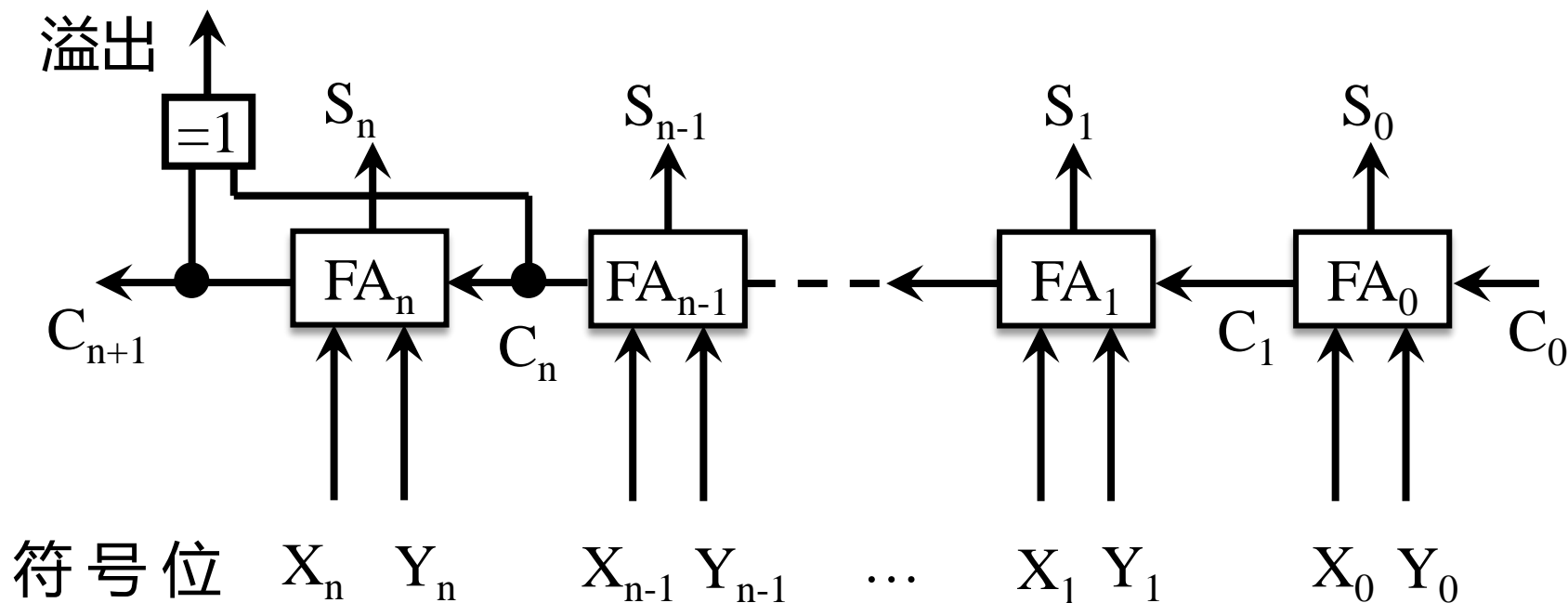- 输入：操作数 X 、 Y
- 作加法
 - $C_0 = 0, X = X_n \dots X_0, Y' = Y_n \dots Y_0$




子电路1： 8位可控加减法器



■ $n+1$ 位加法器

- 输入：操作数 X 、 Y
- 作减法

 - $C_0 = 1, X = X_n \dots X_0, Y' = \bar{Y}_n \dots \bar{Y}_0$




子电路1： 8位可控加减法器



■ 可控加减法器

 - 引入减法标志Sub
- Sub=0: 作加法, Sub=1: 作减法
- 输入: 操作数X、Y, 减法标志: Sub




子电路1： 8位可控加减法器



■ 可控加减法器

 - 输入：操作数X、Y，减法标志：Sub
- 作加法，Sub=0
 - $C_0 = \text{Sub}$, $X = X_n \dots X_0$, $Y'_i = Y_i \oplus \text{Sub}$




子电路1： 8位可控加减法器



■ 可控加减法器

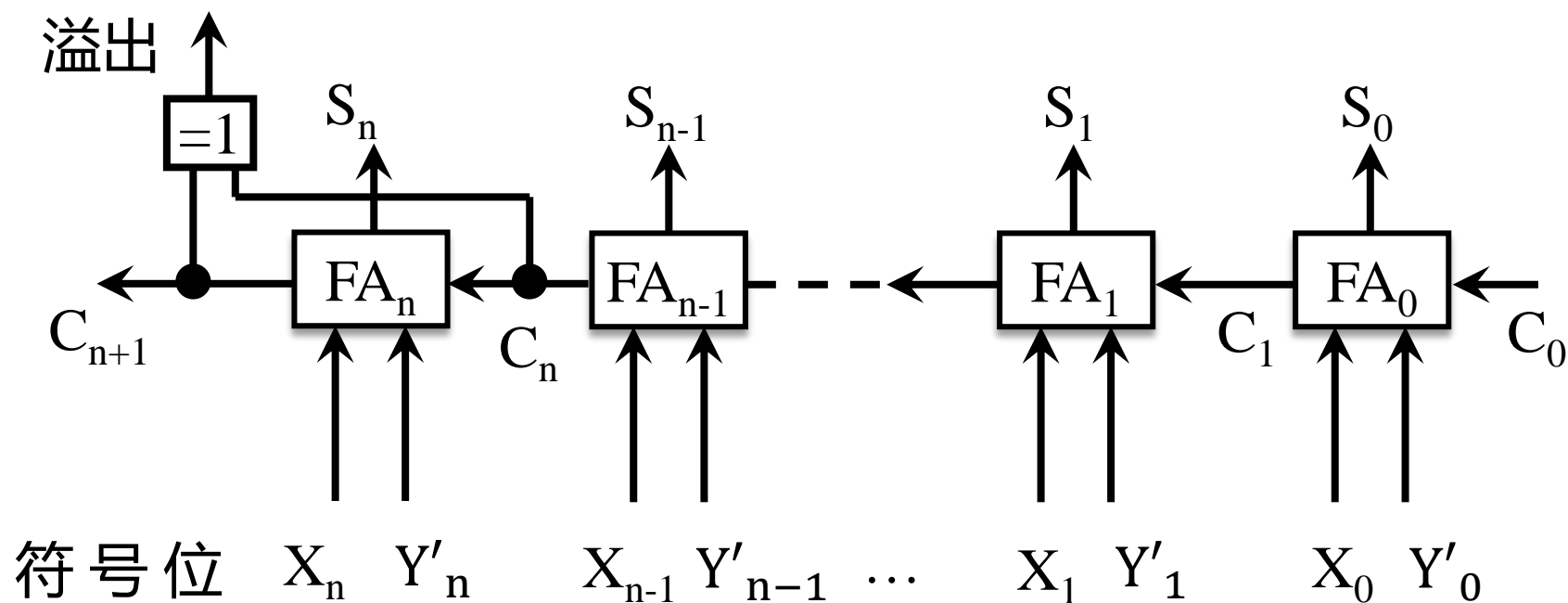- 输入：操作数 X 、 Y ，减法标志：Sub
- 作减法， $\text{Sub}=1$
 - $C_0 = \text{Sub}$, $X = X_n \dots X_0$, $Y'_i = Y_i \oplus \text{Sub}$




子电路1： 8位可控加减法器



■ 可控加减法器

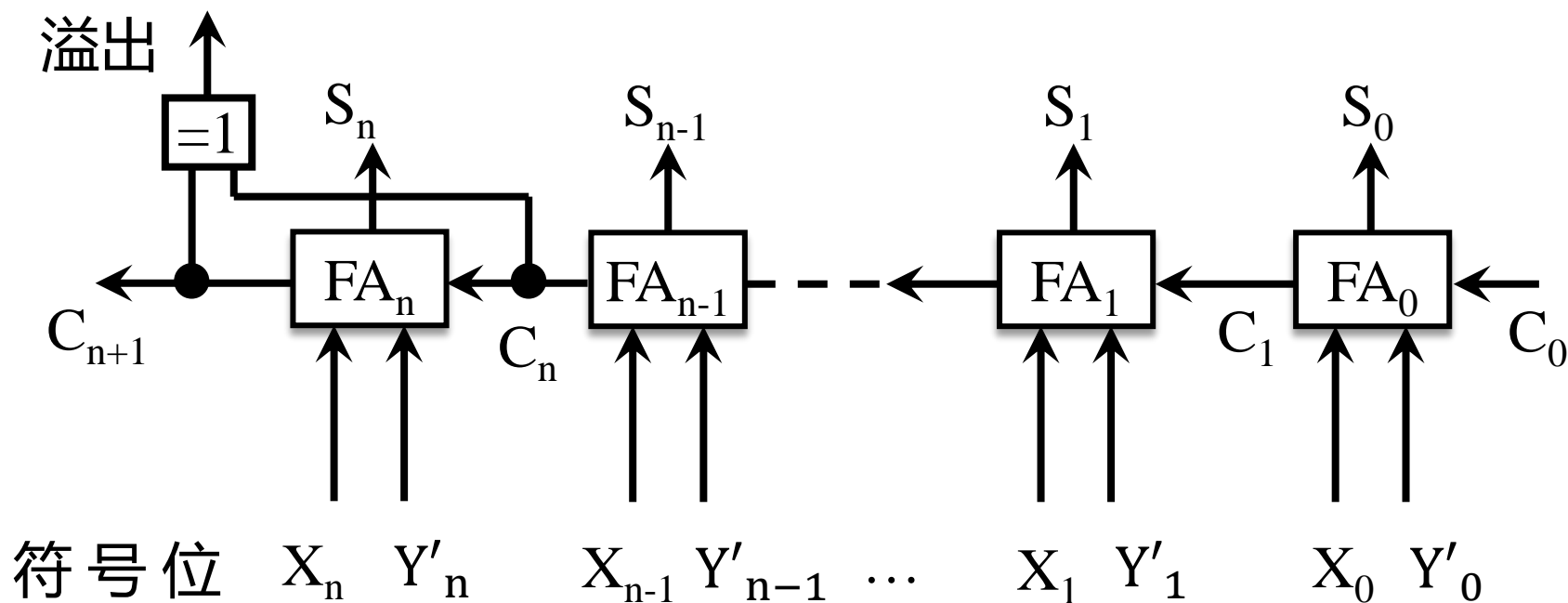- 输入：操作数 X 、 Y ，减法标志：Sub
- $C_0 = \text{Sub}$, $X = X_n \dots X_0$, $Y'_i = Y_i \oplus \text{Sub}$
- 溢出： $C_{n+1} \oplus C_n$






子电路1： 8位可控加减法器



■ 8位可控加减法器

 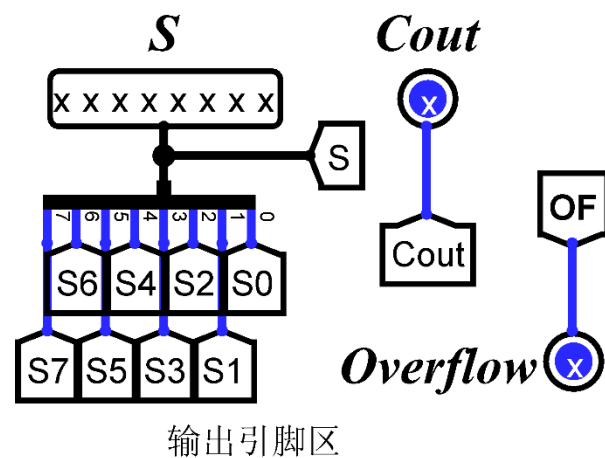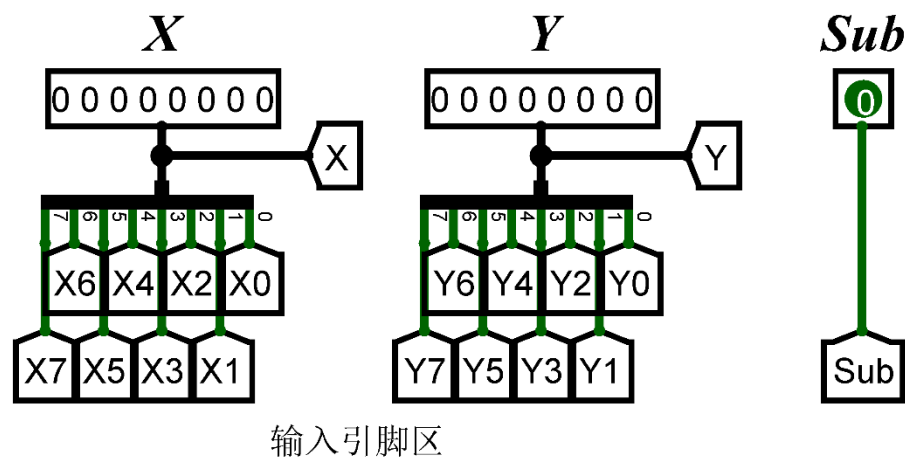- 输入：8位操作数X、Y，减法标志：Sub
- 输出：8位和数S，最高位进位：Cout，溢出标志：Overflow
- 请勿增改删引脚及子电路封装，使用隧道标签实现相应逻辑




功能说明： 8位可控加减法器 $\text{Sub}=0: S = X + Y$ $\text{Sub}=1: S = X - Y$ Cout为最高位进位位，Overflow为有符号溢出标志

子电路1： 8位可控加减法器



■ 测试要求

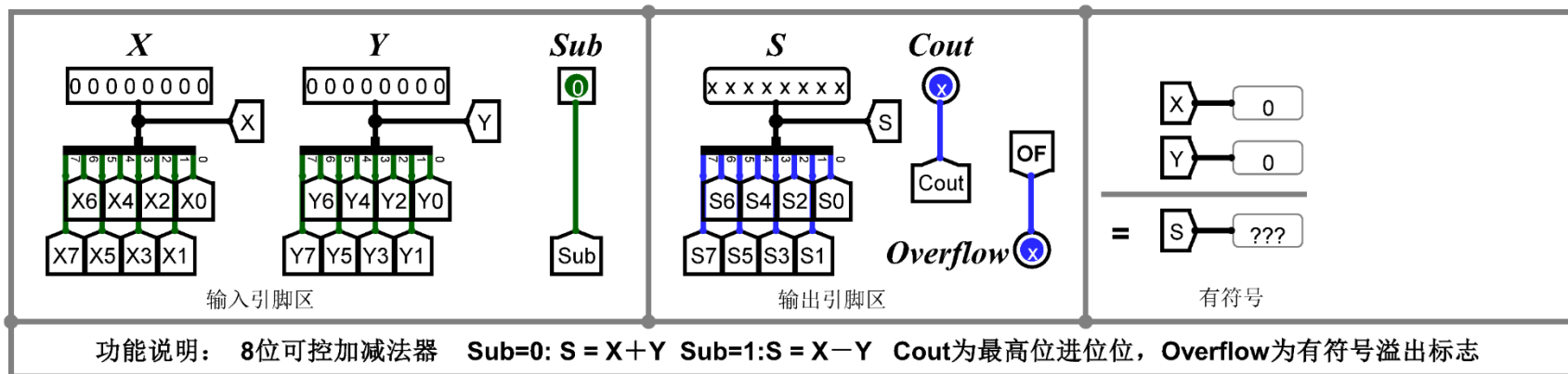- 作加法运算（共两张截图）
 - 当出现溢出和没有溢出时，观察得到的输出结果（8位和数S，最高位进位：Cout，溢出标志：Overflow）是否正确，各截图一张
- 作减法运算（共两张截图）
 - 当出现溢出和没有溢出时，观察得到的输出结果（8位和数S，最高位进位：Cout，溢出标志：Overflow）是否正确，各截图一张




子电路2：4位先行进位74182



■ 串行进位链逻辑表达式分析

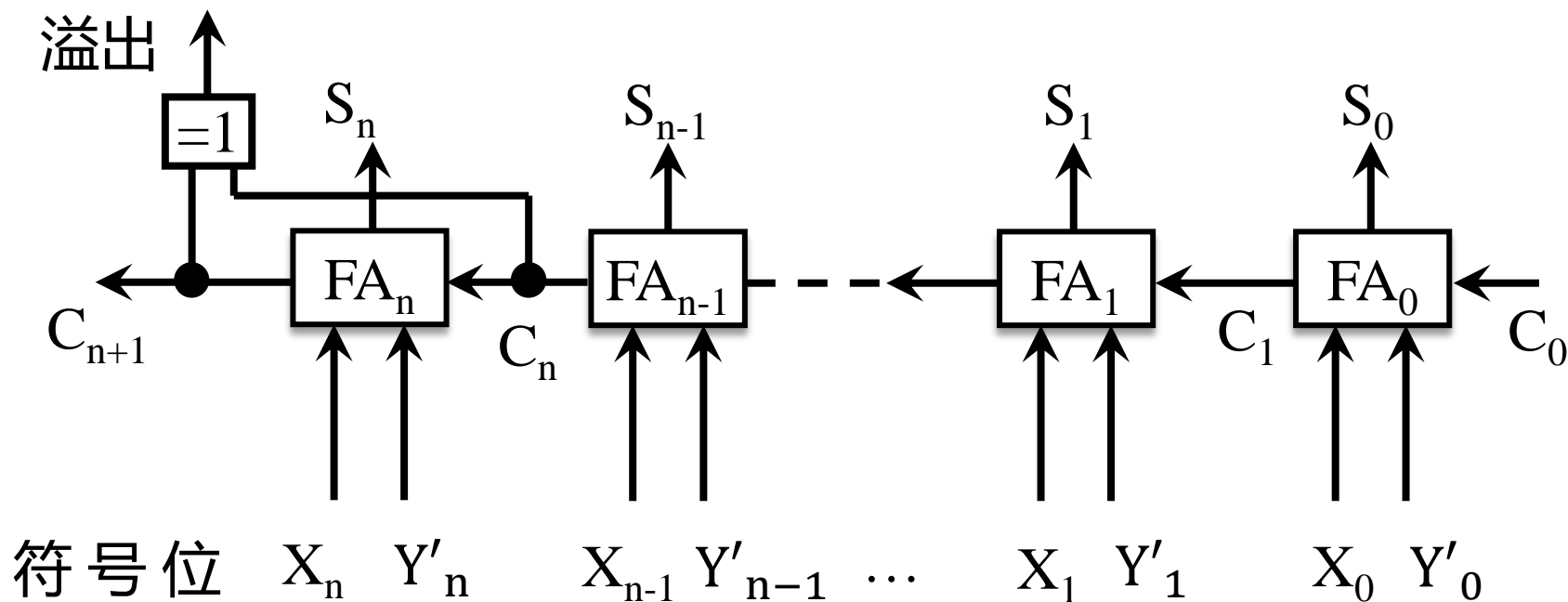- 进位链：传送进位的电路
- $S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$
- $C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$



子电路2：4位先行进位74182



■ 串行进位链逻辑表达式分析

- $S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$
- $C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$
 - $G_i = X_i Y_i$
 - 进位生成函数Generate
 - $P_i = X_i \oplus Y_i$
 - 进位传递函数Propagate
 - P_i 、 G_i ：只与操作数有关
- $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$

子电路2：4位先行进位74182



■ 串行进位链逻辑表达式分析

- $S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$
- $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$
 - P_i 、 G_i ：只与操作数有关

■ 高位运算依赖于低位进位

- 计算不能并行

■ 能否提前得到各位的进位输入？

子电路2：4位先行进位74182



■ 串行进位链逻辑表达式分析

- $C_1 = G_0 + P_0C_0$

- $C_2 = G_1 + P_1C_1$

$$= G_1 + P_1(G_0 + P_0C_0) = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$$

- $C_3 = G_2 + P_2C_2$

$$= G_2 + P_2(G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0) = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$$

- $C_4 = G_3 + P_3C_3$

$$= G_3 + P_3(G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0)$$

$$= G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_0$$

子电路2：4位先行进位74182



■ 串行进位链逻辑表达式分析


- $C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$
- $G^* = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$
 - 成组进位生成函数
 - 只与操作数有关
- $P^* = P_3 P_2 P_1 P_0$
 - 成组进位传递函数
 - 只与操作数有关
- $C_4 = G^* + P^* C_0$
- $C_1 = G_0 + P_0 C_0$ 上下两式形式一样

子电路2：4位先行进位74182



■ 4位先行进位74182

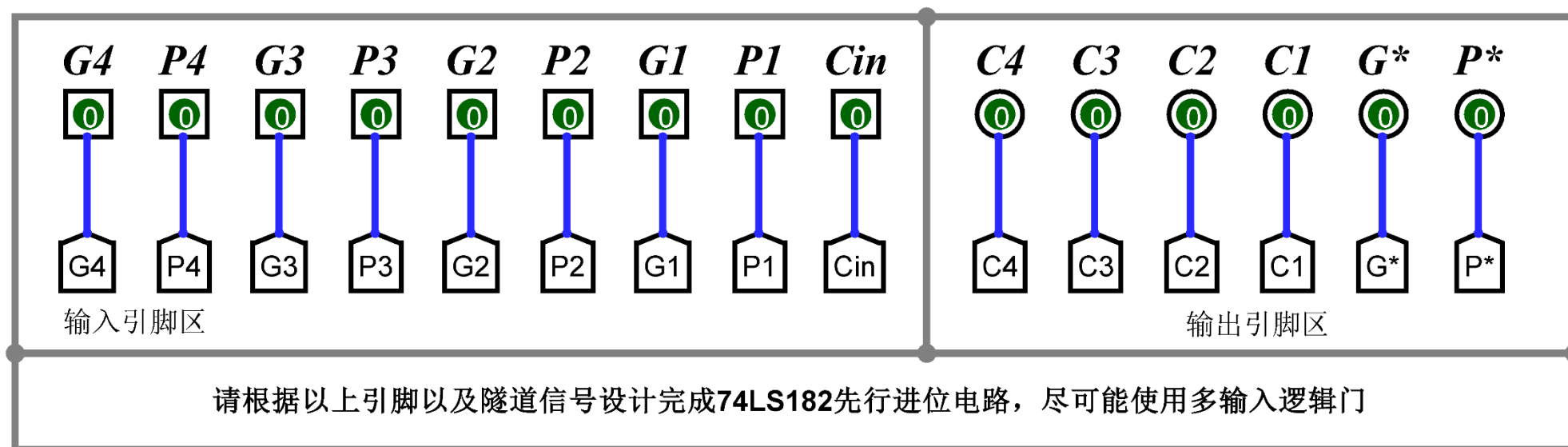- 输入：进位生成函数 $G_4 - G_1$ ，进位传递函数 $P_4 - P_1$ ，最低位进位 C_{in}
- 输出：进位输出 $C_4 - C_1$ ，成组进位传递函数 P^* ，成组进位生成函数 G^*
- 请勿增改删引脚及子电路封装，使用隧道标签实现相应逻辑




子电路2：4位先行进位74182



■ 4位先行进位74182

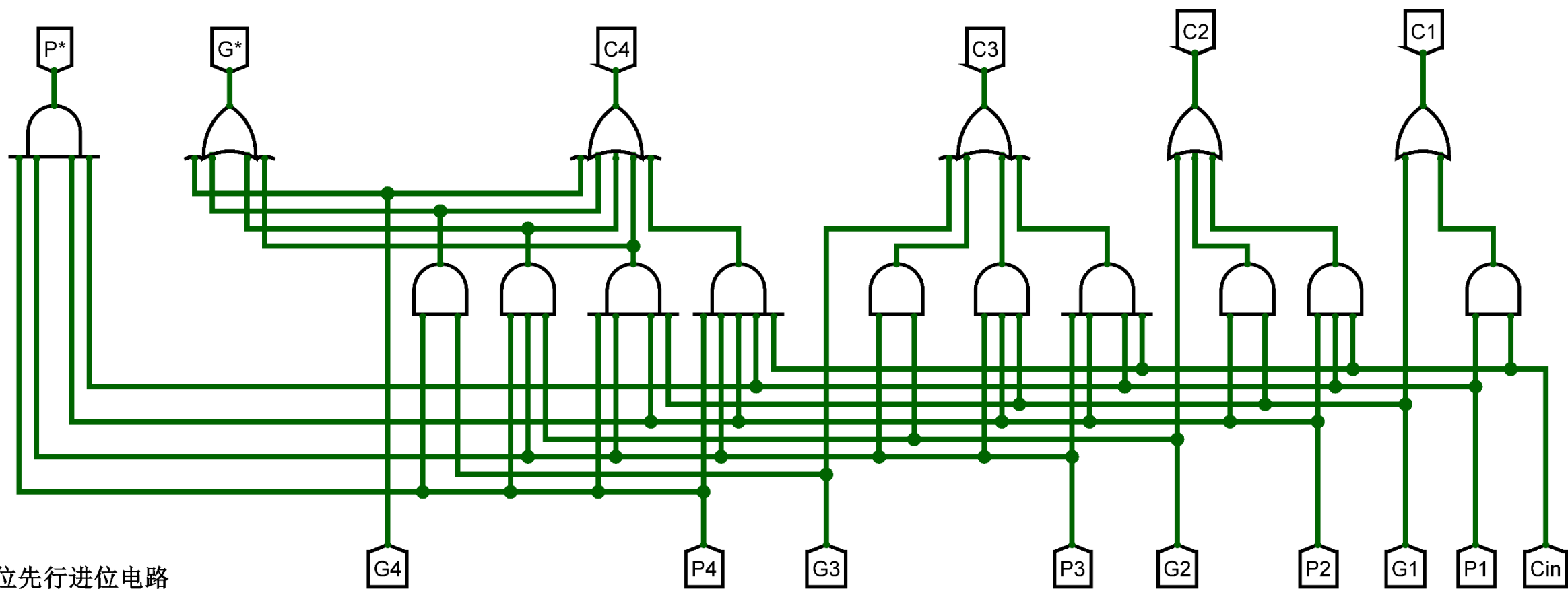- $C_0 = C_{in}$
- $C_1 = G_1 + P_1 C_{in}$
- $C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_{in}$
- $C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_{in}$
- $C_4 = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 C_{in}$
- $G^* = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1$
- $P^* = P_4 P_3 P_2 P_1$




4位先行进位电路

子电路2：4位先行进位74182



测试要求

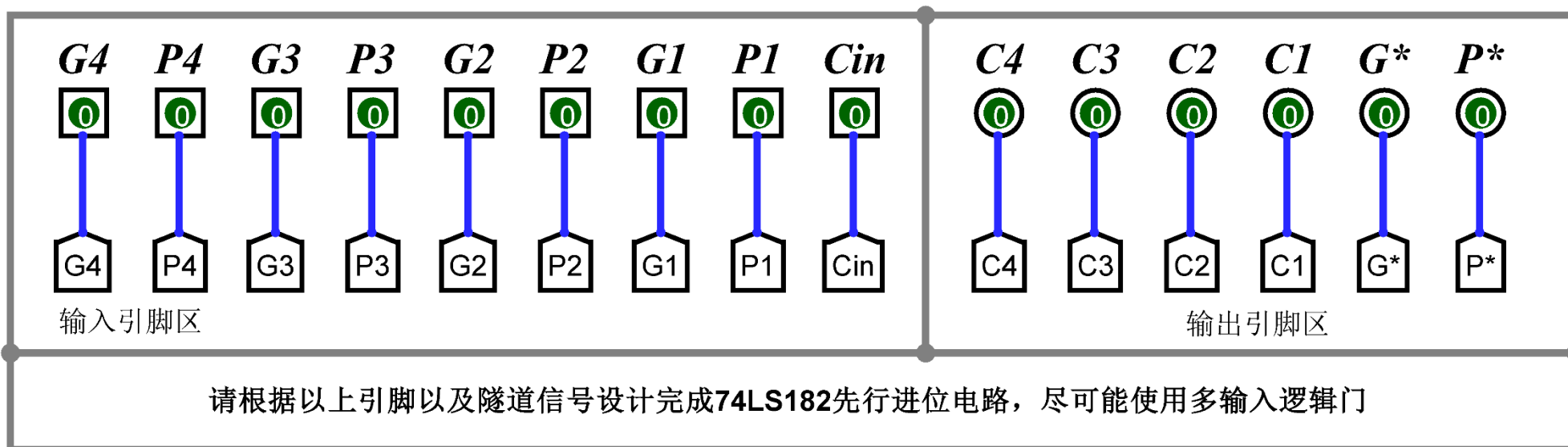- 手动输入：进位生成函数 $G_4 - G_1$ ，进位传递函数 $P_4 - P_1$ ，最低位进位 C_{in}
- 观察输出（进位输出 $C_4 - C_1$ ，成组进位传递函数 P^* ，成组进位生成函数 G^* ）是否正确
- 截图一张





谢谢！